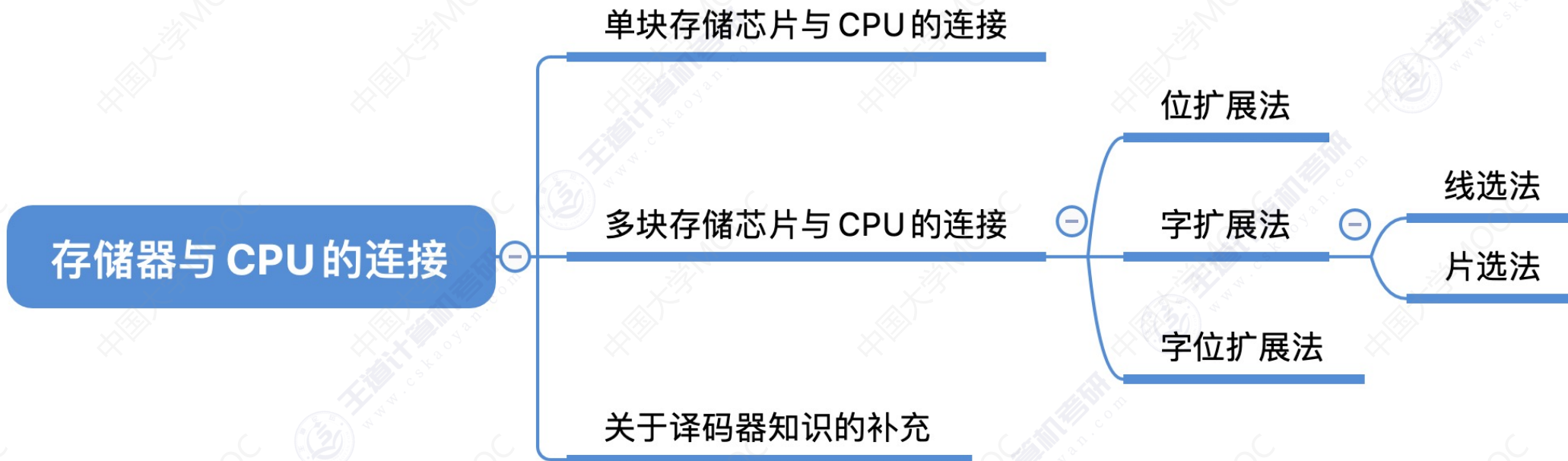


本节内容

主存储器与 CPU的连接


知识总览



注：现在的计算机MAR、MDR通常集成在CPU内部。存储芯片内只需一个普通的寄存器（暂存输入、输出数据）

数据总线宽度>存储芯片字长，怎么办？——位扩展

数据总线(宽度=存储字长)

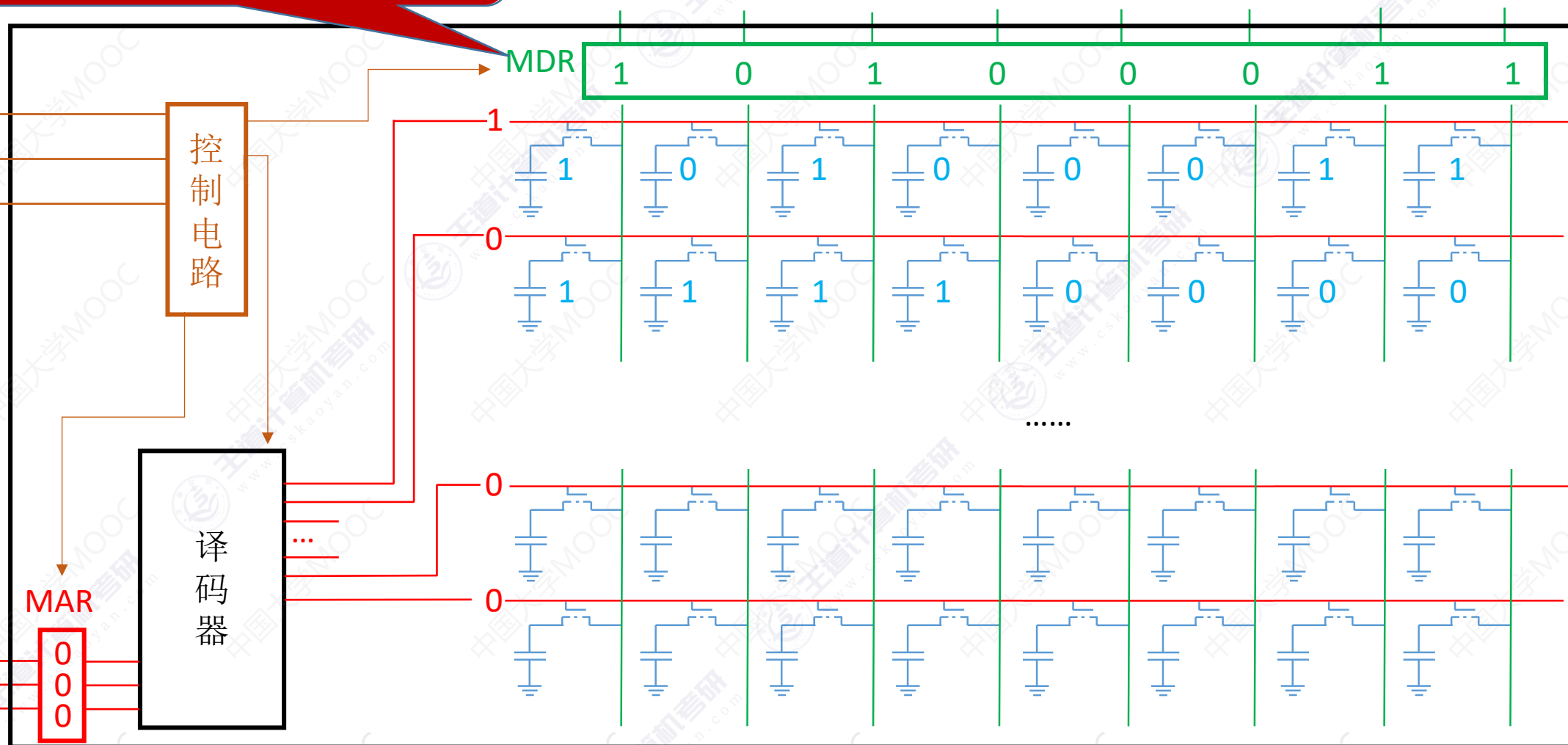


想要扩展主存字数怎么办？——字扩展



8×8位的存储芯片

现在的计算机

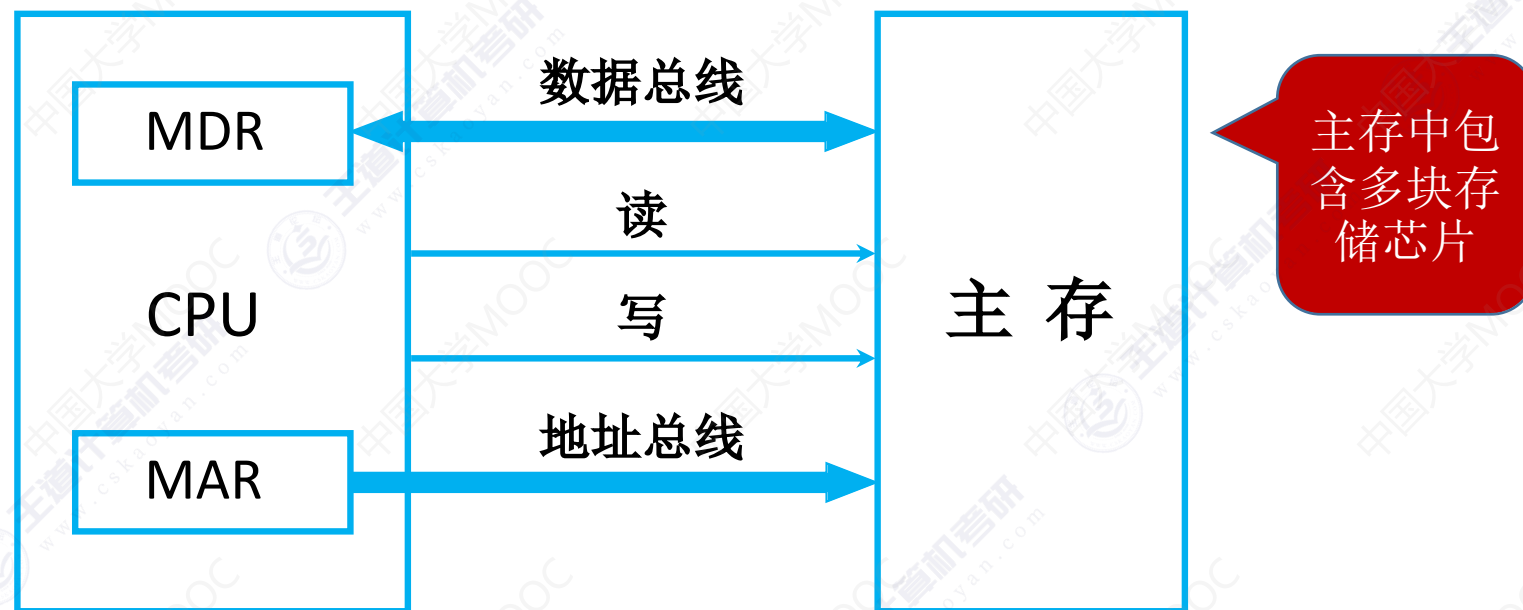

包含多块存储芯片

SAMSUNG
三星官方授权店



下单送：鼠标垫+螺丝刀

五年质保
30天试用

三星原厂8G PC4-3200V
8G DDR4 3200 笔记本内存

8GB

SAMSUNG
三星官方授权店




下单送：鼠标垫+螺丝刀

五年质保
30天试用

三星原厂16G PC4-3200V
16G DDR4 3200 笔记本内存

16GB

存储器芯片的输入输出信号

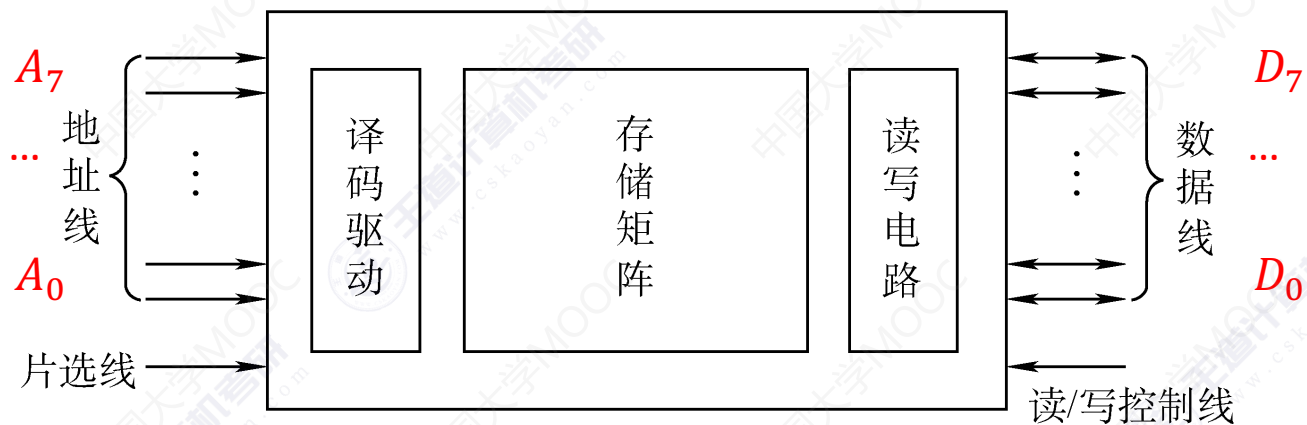

低电平有效

($\overline{CS}$ 或 $\overline{CE}$)

高电平有效


(CS 或 CE)

($\overline{WE}$ 或 $\overline{WR}$)


低电平表示写
高电平表示读

也可能分开为 $\overline{WE}$ 和 $\overline{OE}$ 两根读写线

增加主存的存储字长-位扩展

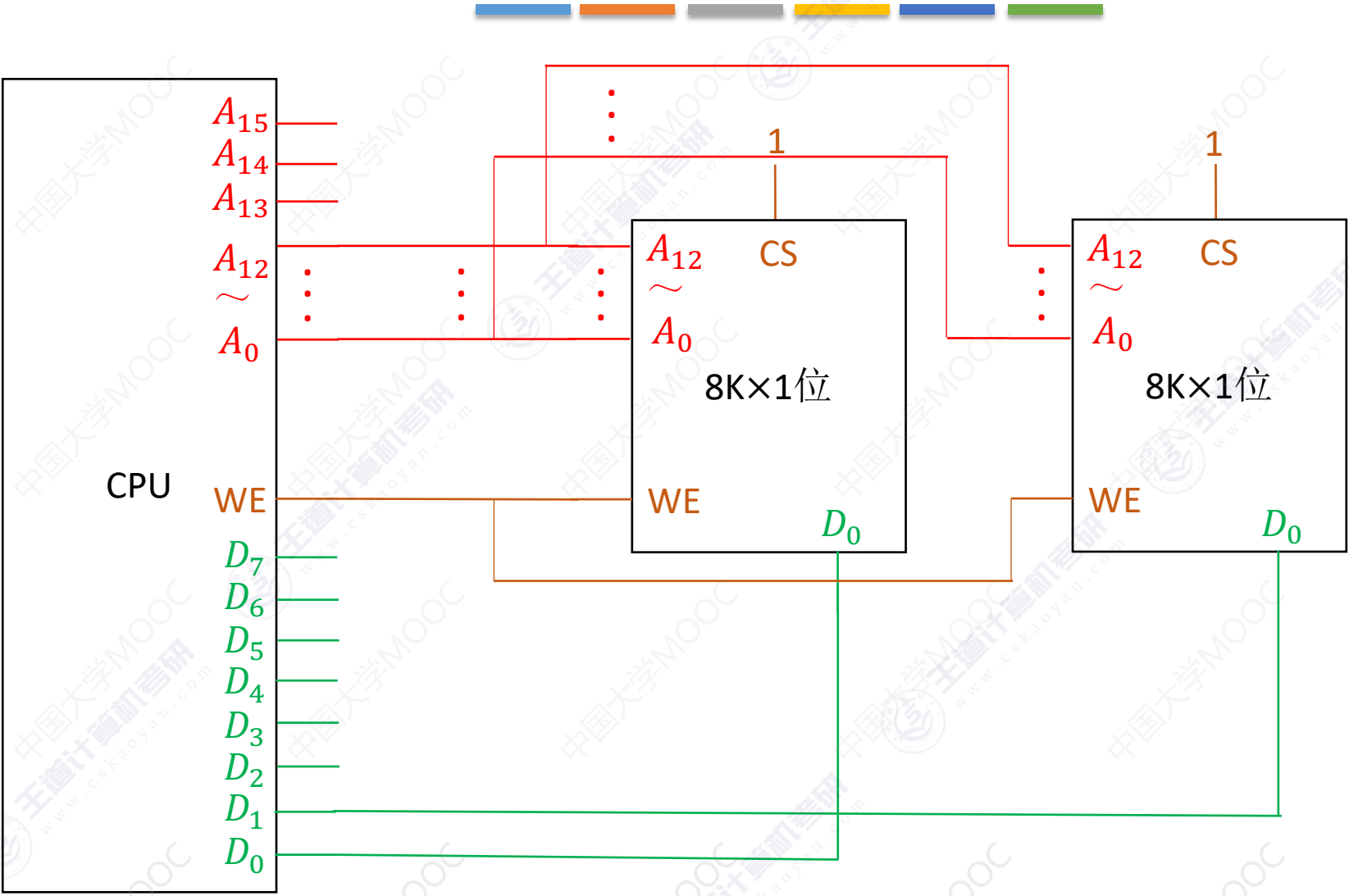

增加主存的存储字长-位扩展

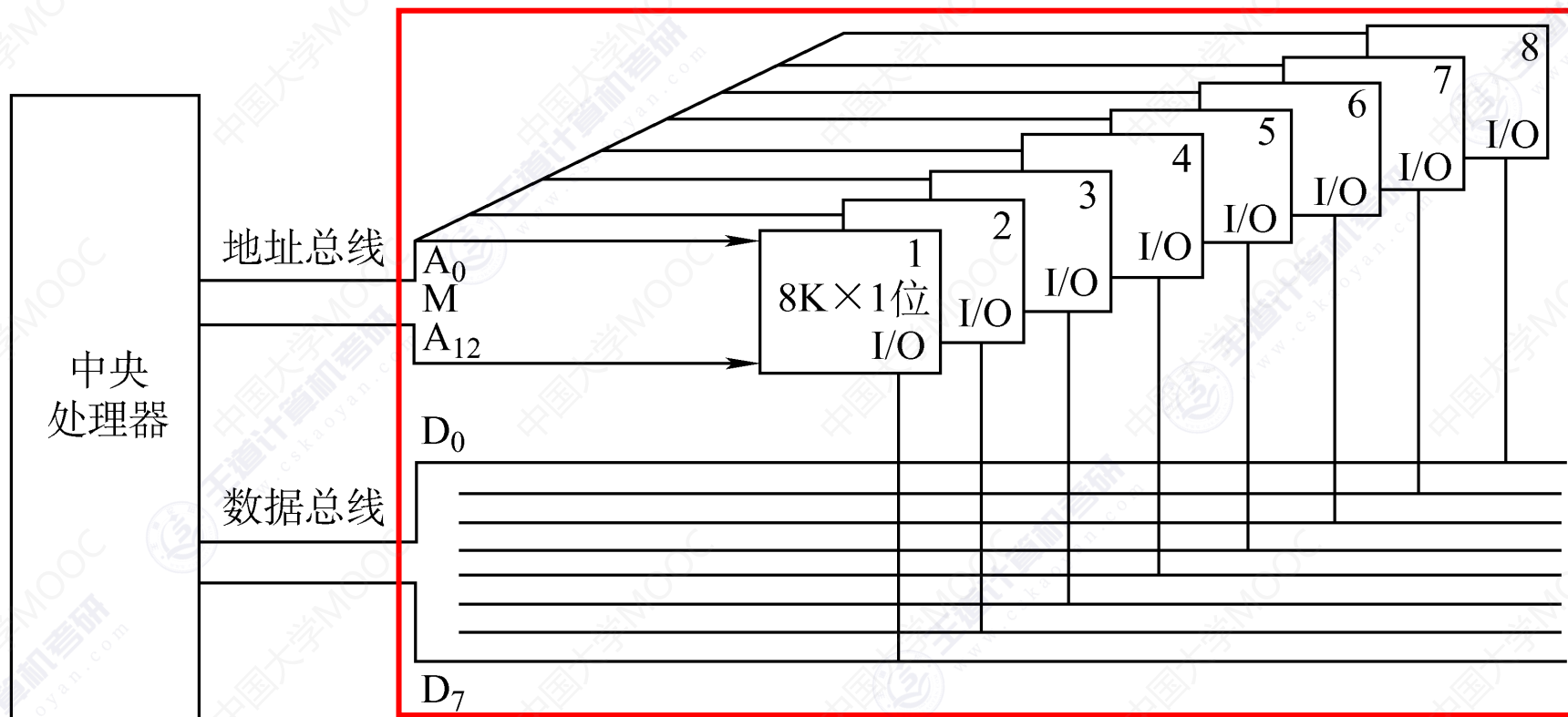


8片 $8K \times 1$ 位的存储芯片


→ 1个 $8K \times 8$ 位的存储器，容量8KB




增加主存的存储字数-字扩展

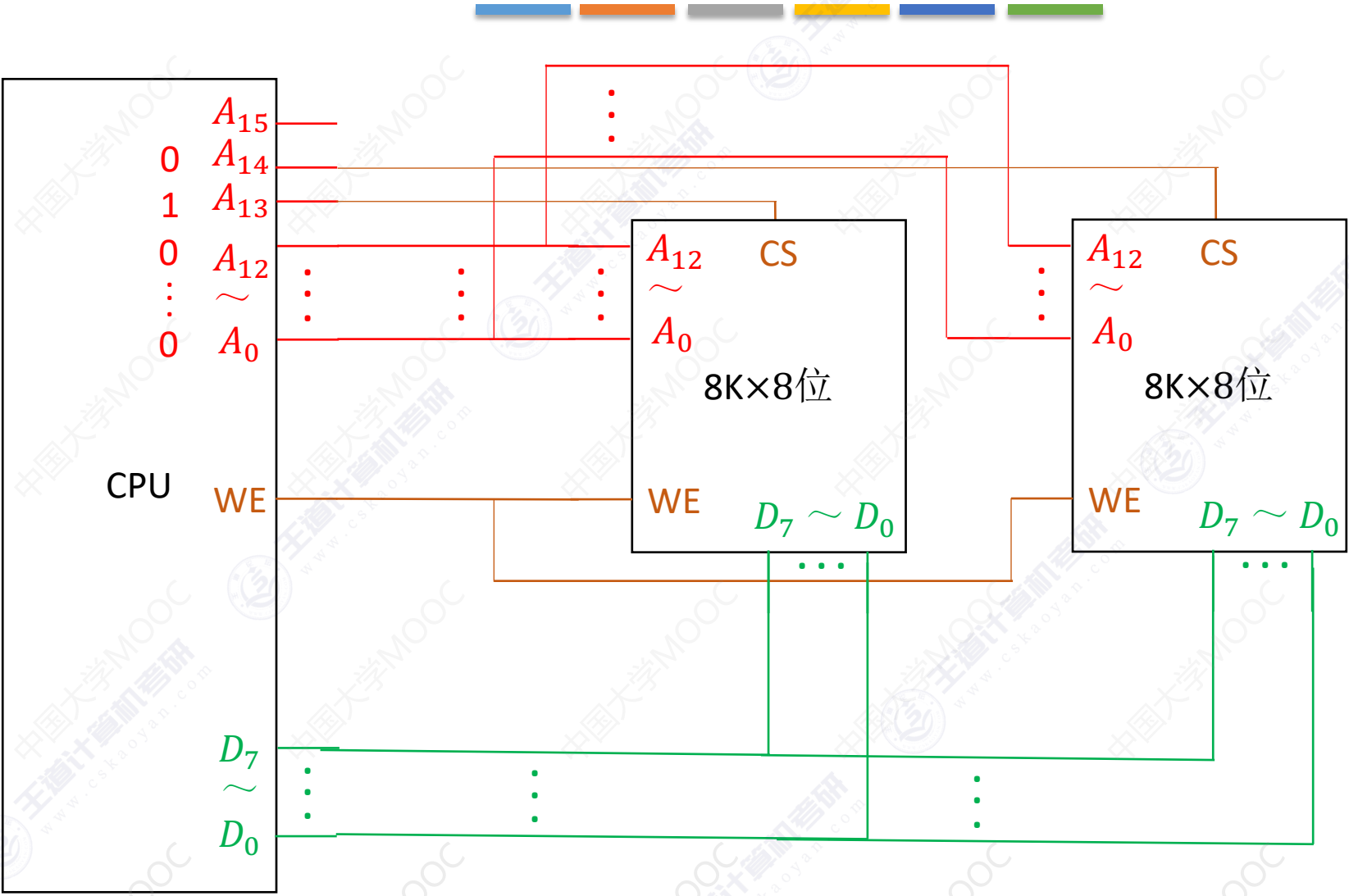


增加主存的存储字数-字扩展

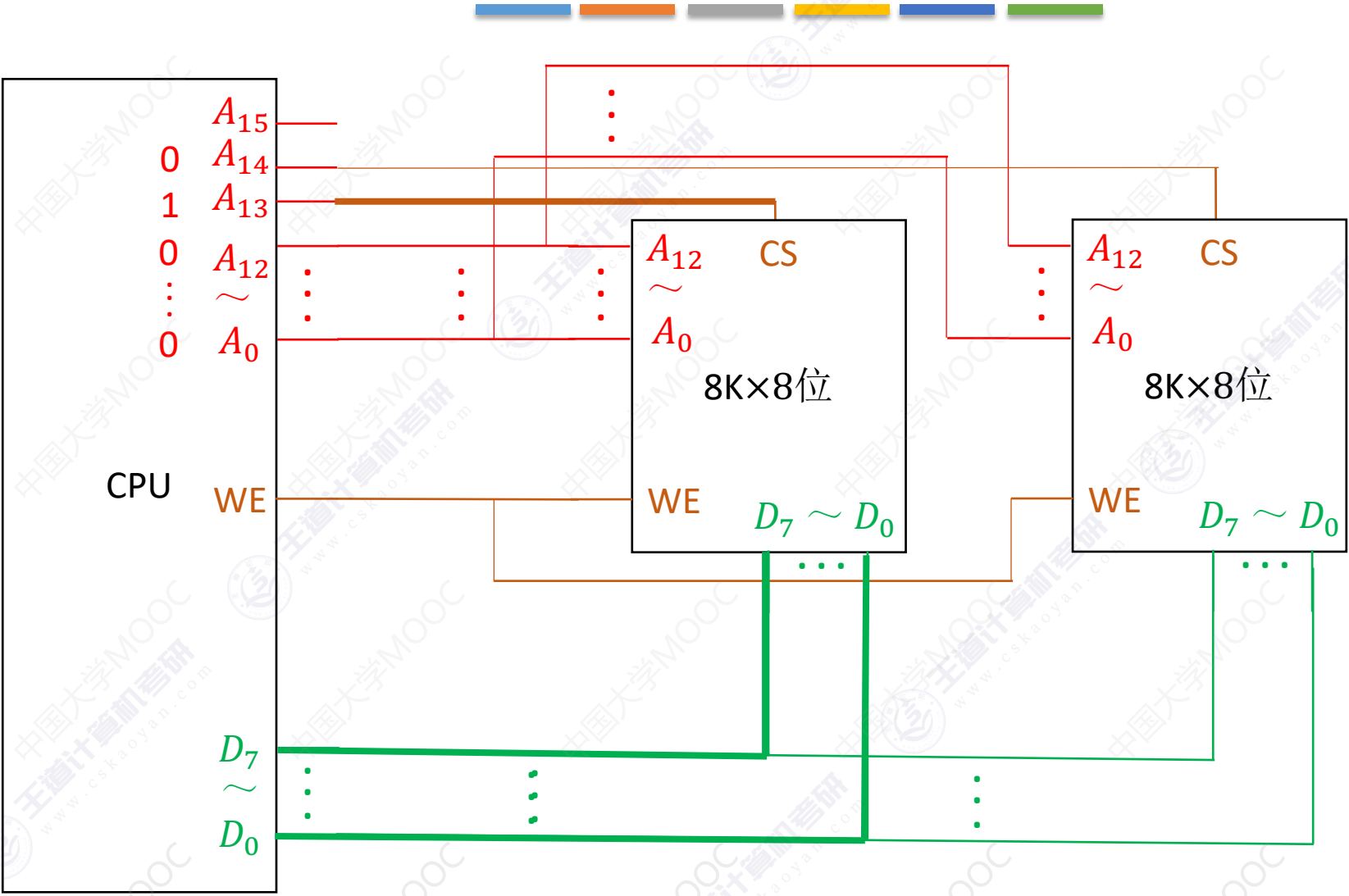


增加主存的存储字数-字扩展

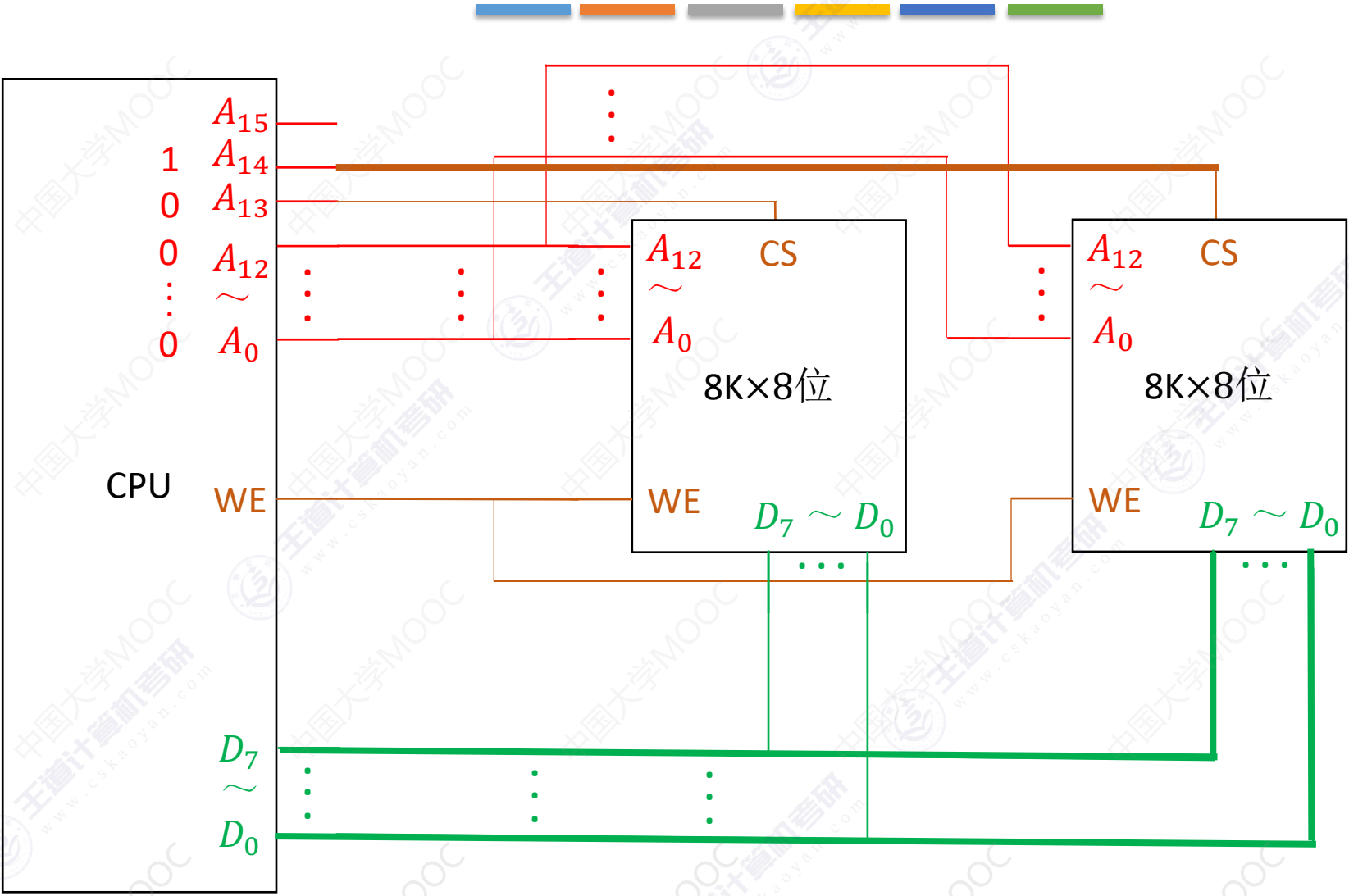


增加主存的存储字数-字扩展

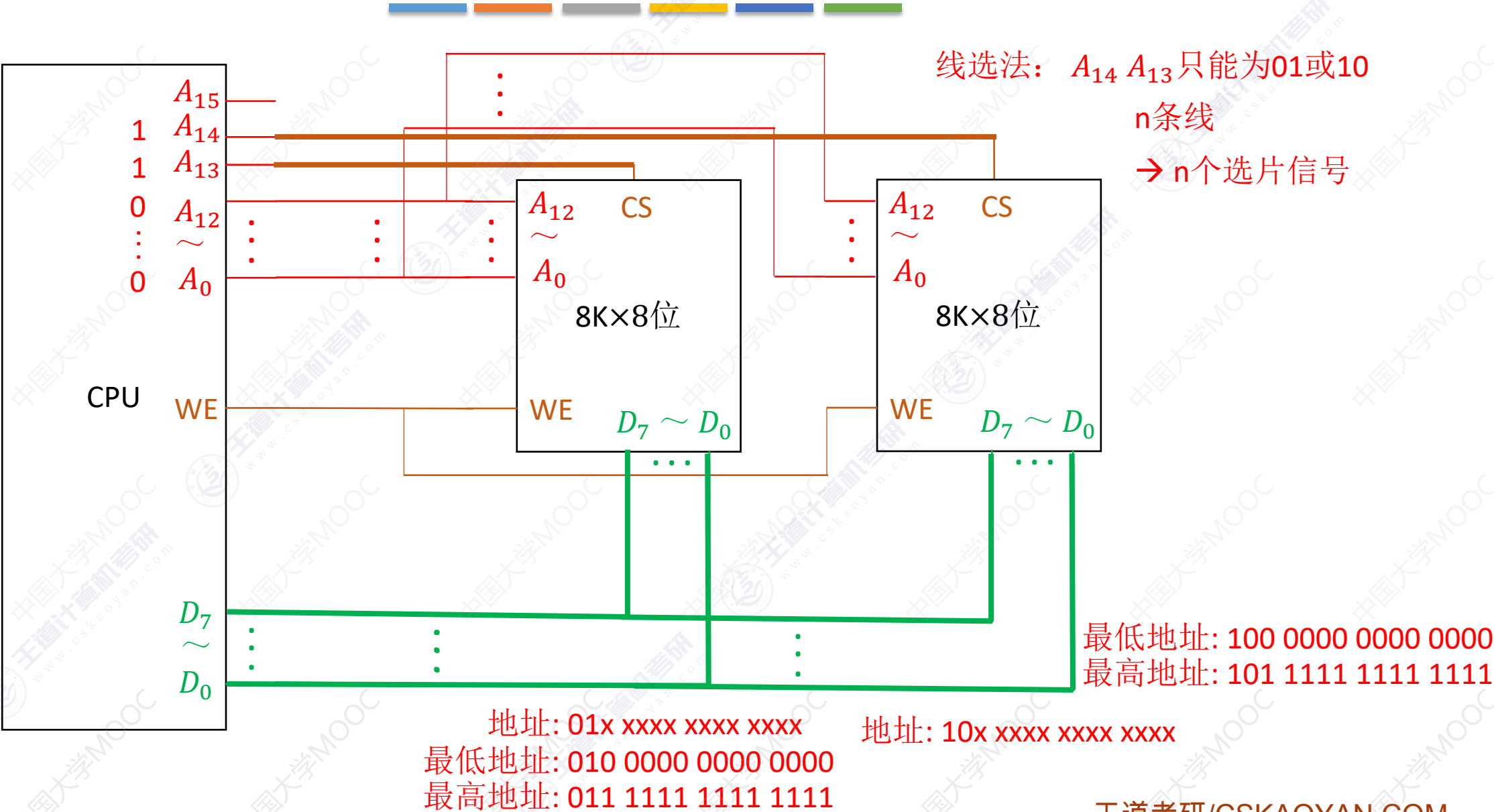


增加主存的存储字数-字扩展

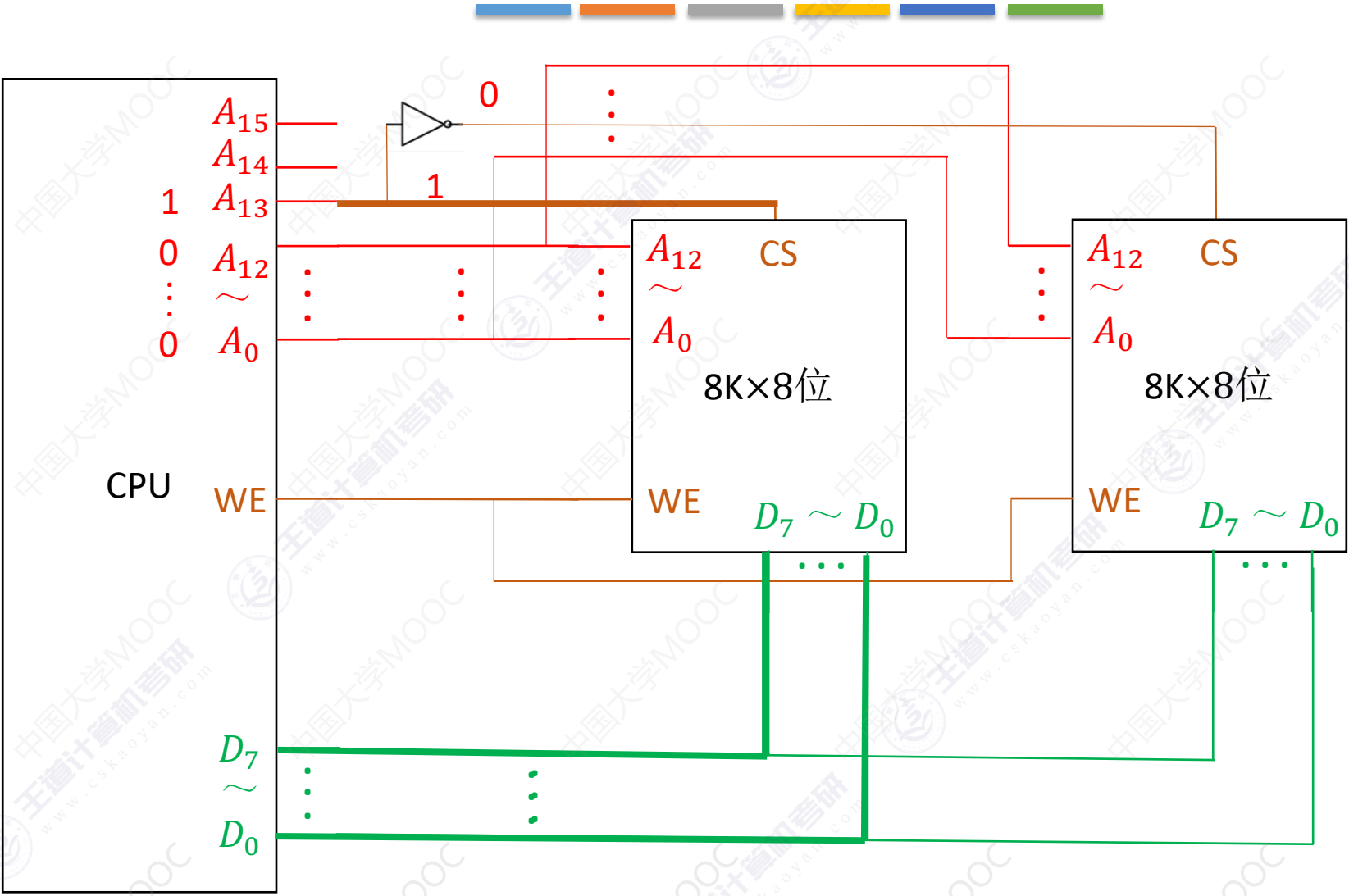


增加主存的存储字数-字扩展

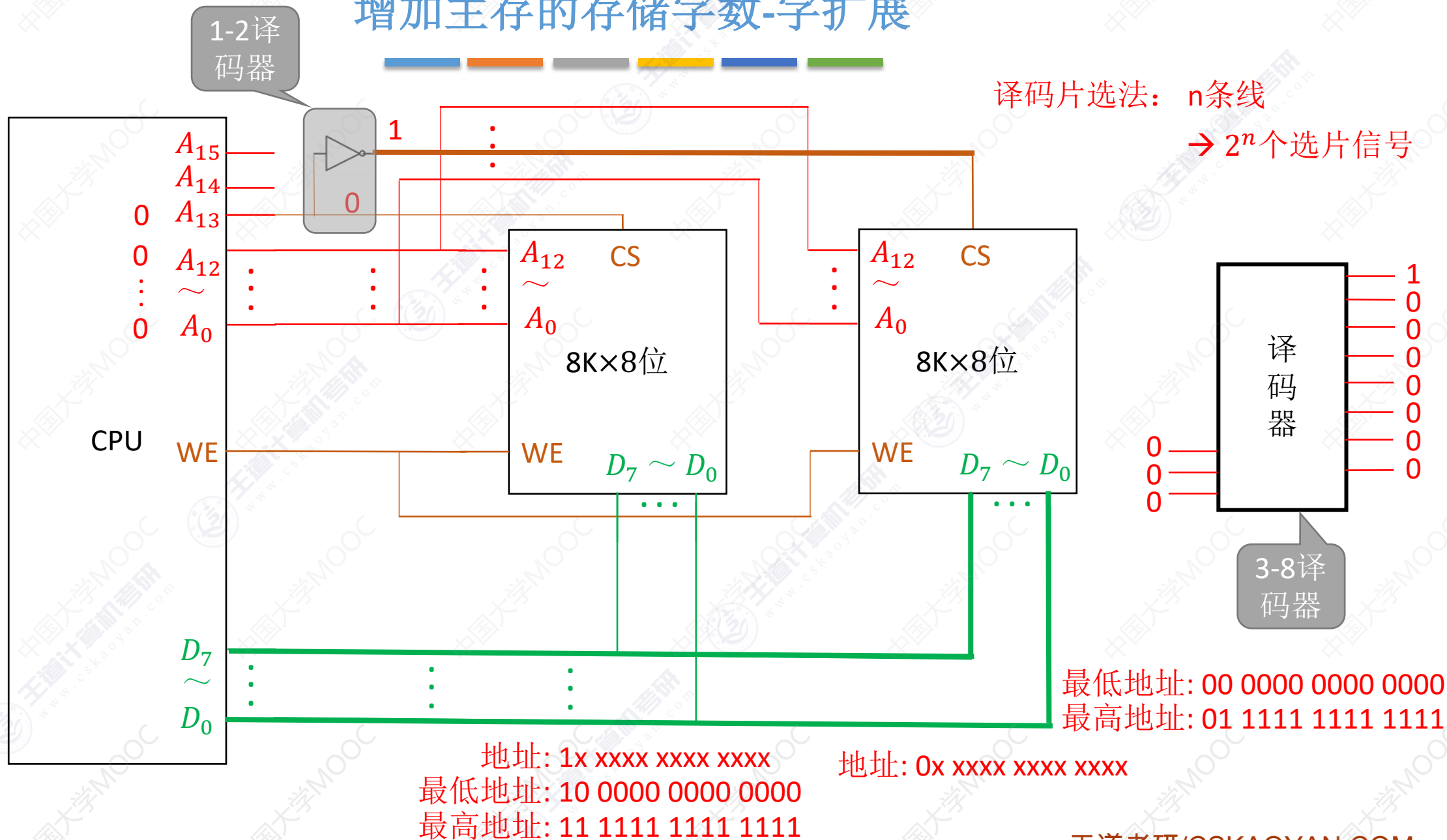

增加主存的存储字数-字扩展

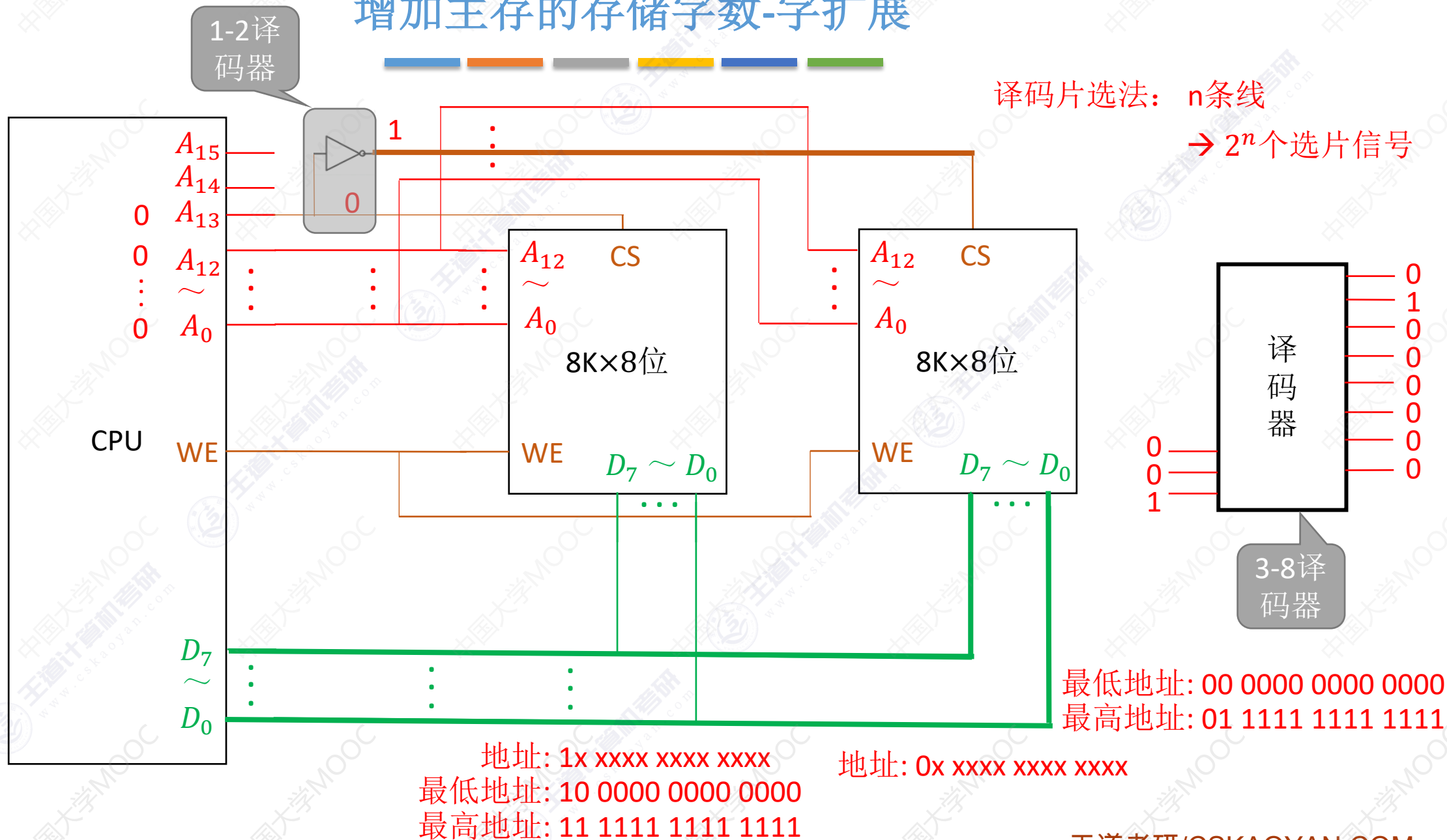


增加主存的存储字数-字扩展

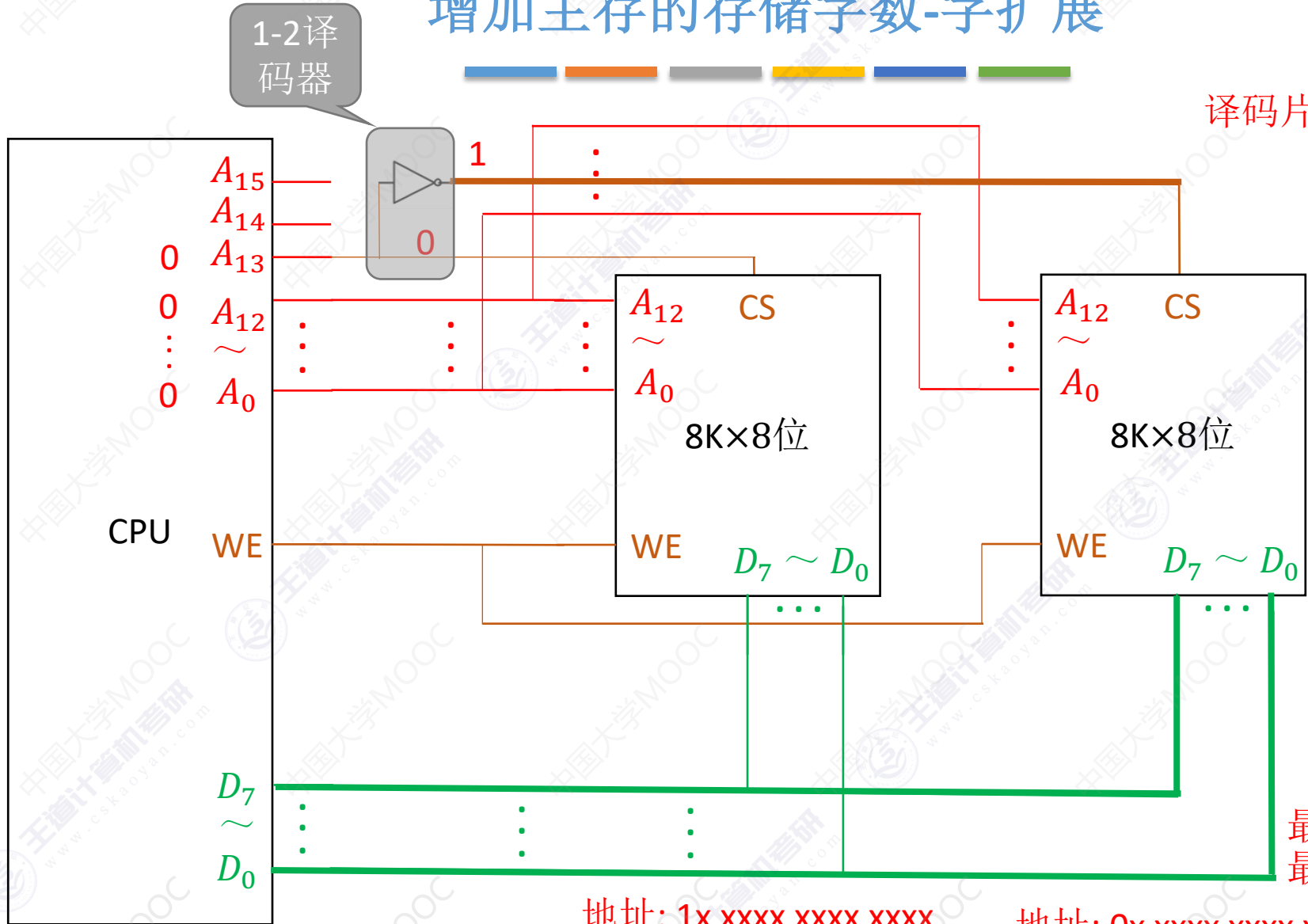

译码片选法: n条线

→ 2^n 个选片信号

注: 也可以反过来

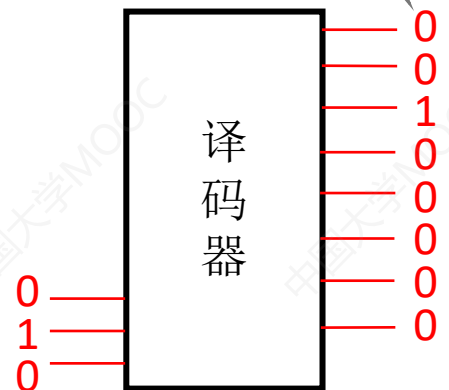


3-8译码器

最低地址: 00 0000 0000 0000
最高地址: 01 1111 1111 1111


地址: 1x xxxx xxxx xxxx
最低地址: 10 0000 0000 0000
最高地址: 10 1111 1111 1111

地址: 0x xxxx xxxx xxxx

主存容量扩展-字扩展

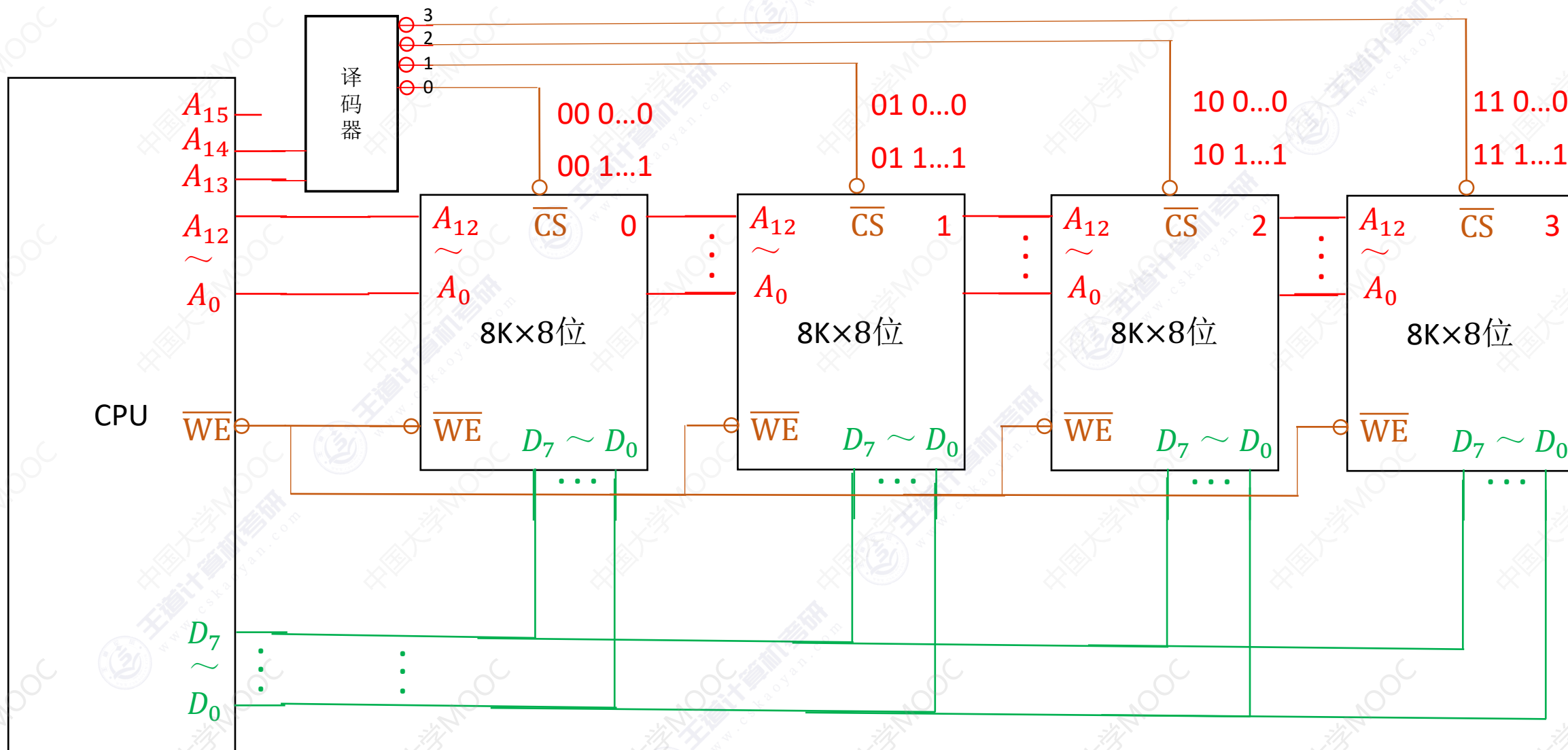

主存容量扩展-字扩展

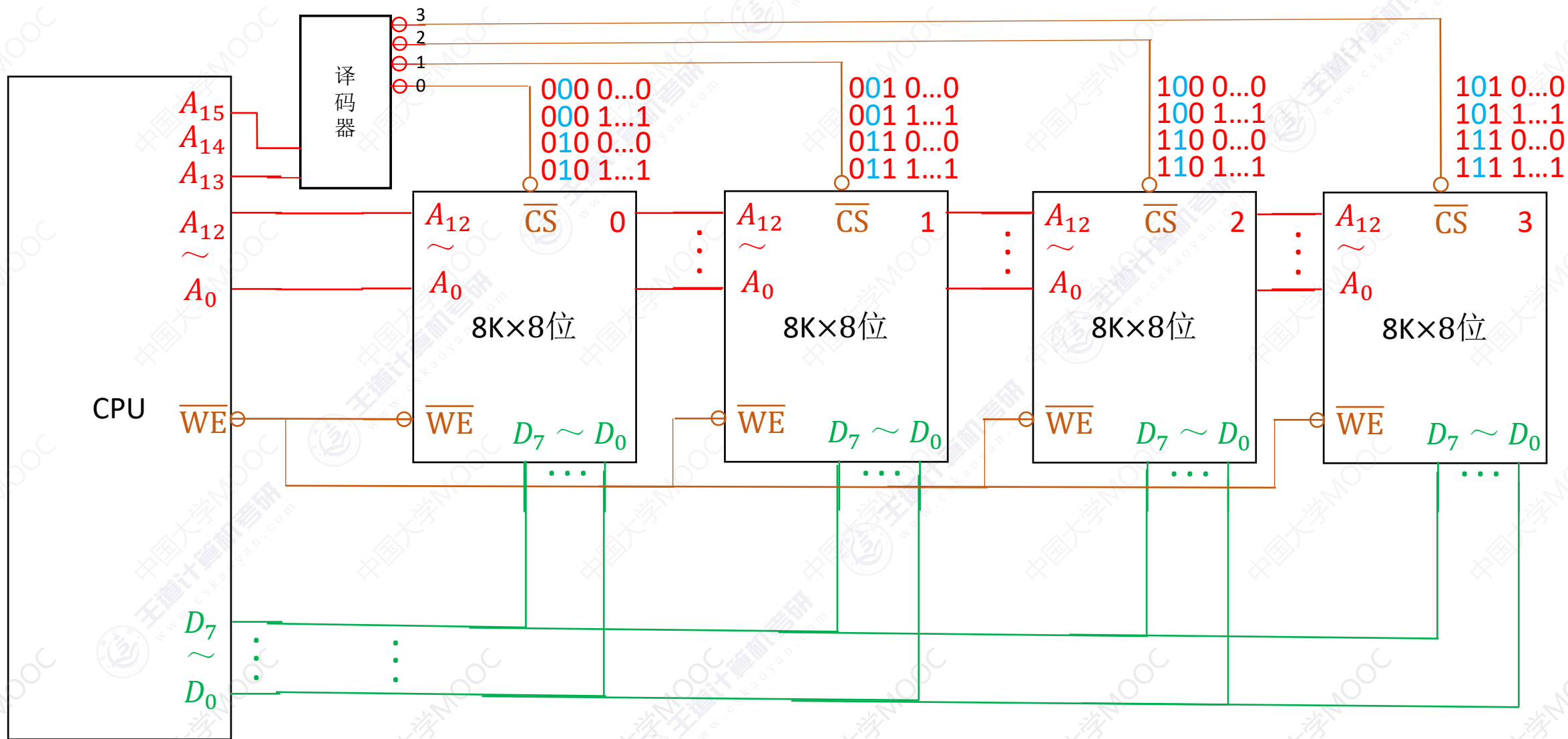


主存容量扩展-字扩展




线选法	译码片选法
n条线→n个选片信号	n条线→ 2^n 个选片信号
电路简单	电路复杂
地址空间不连续	地址空间可连续



主存容量扩展-字位同时扩展

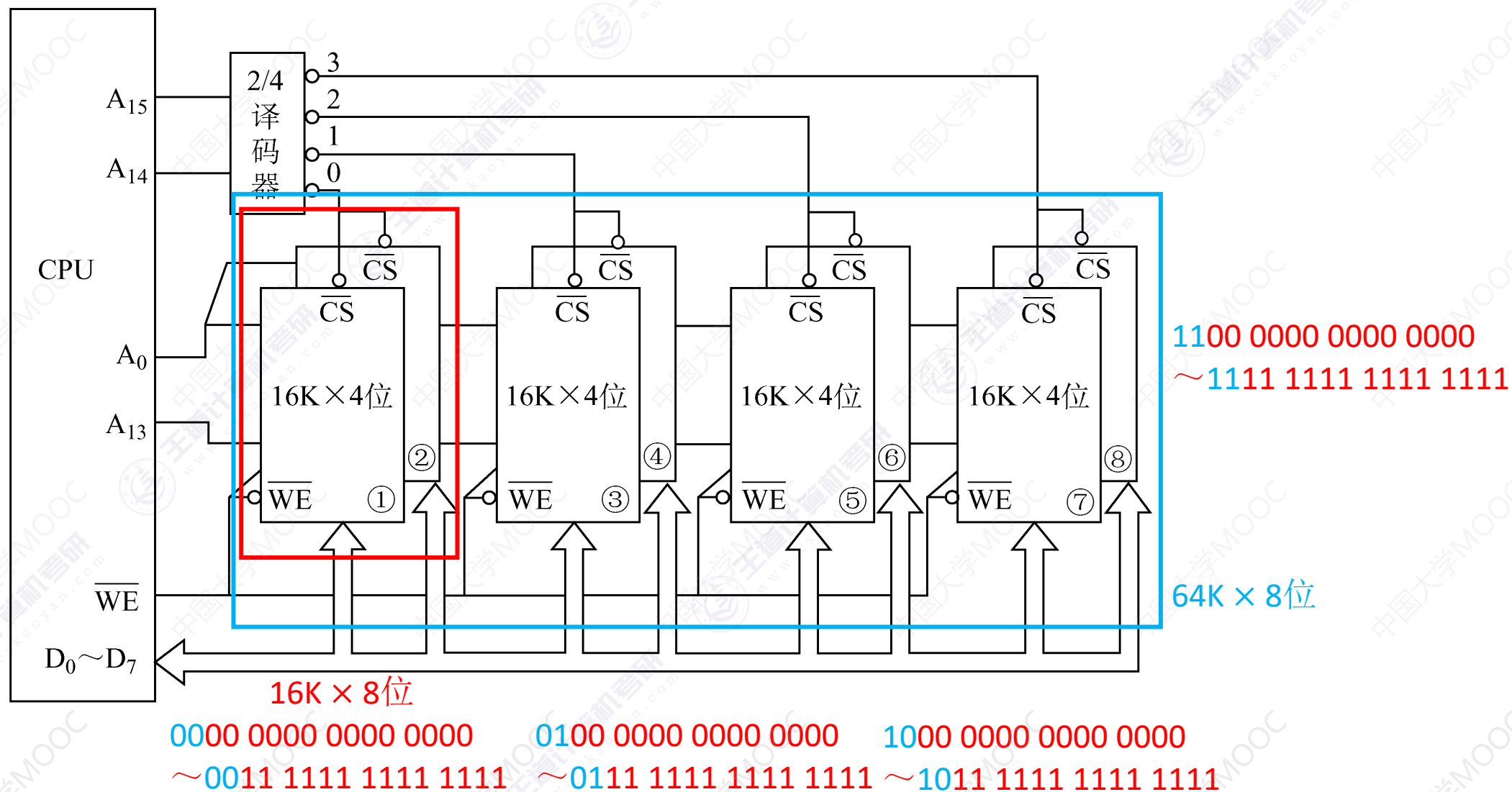

本节回顾

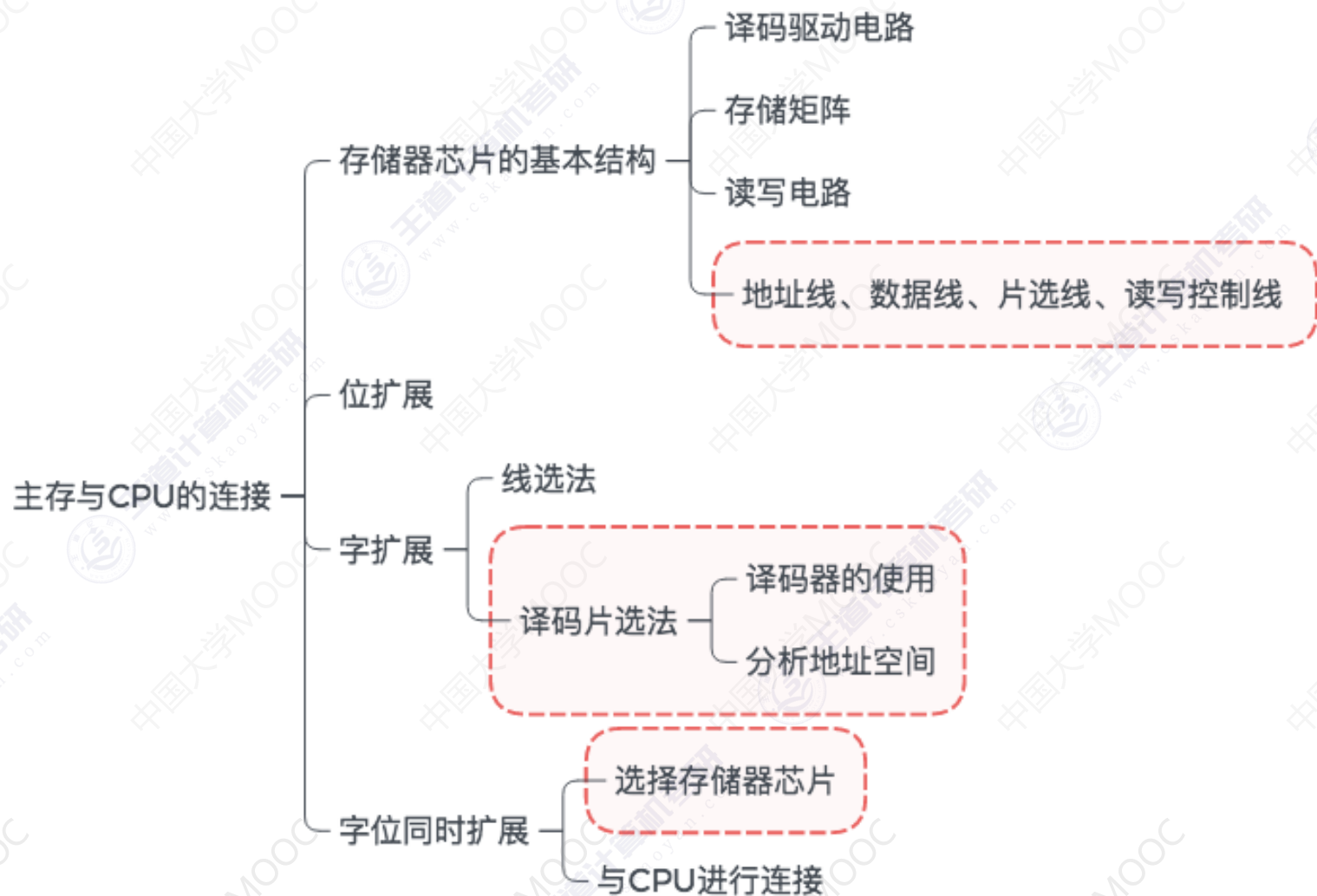




补充：译码器

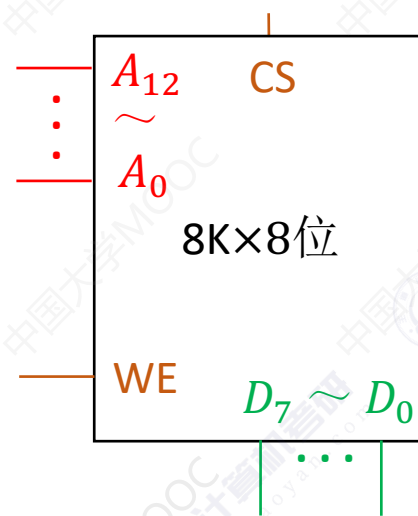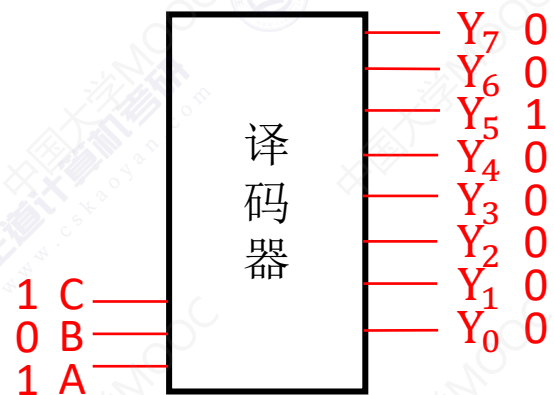


高电平有效

补充：译码器

Enable, 使能, 类似于CS

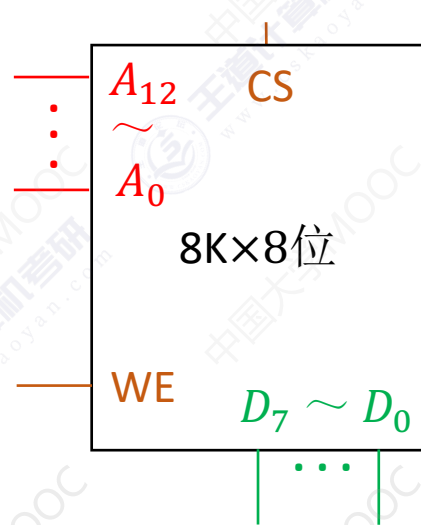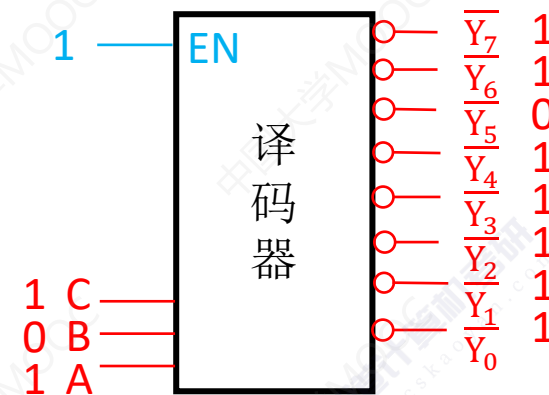
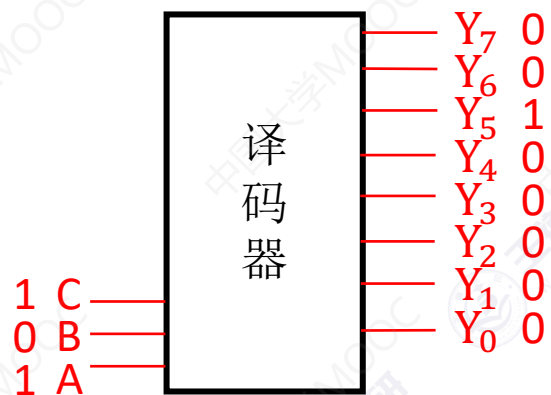


高电平有效

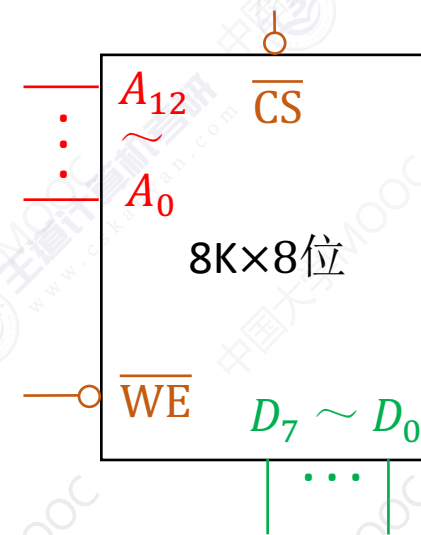



低电平有效

补充：译码器

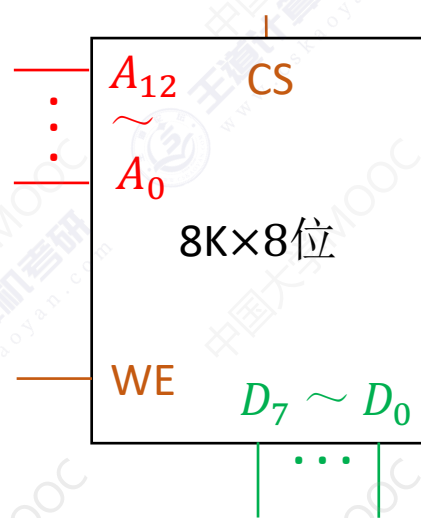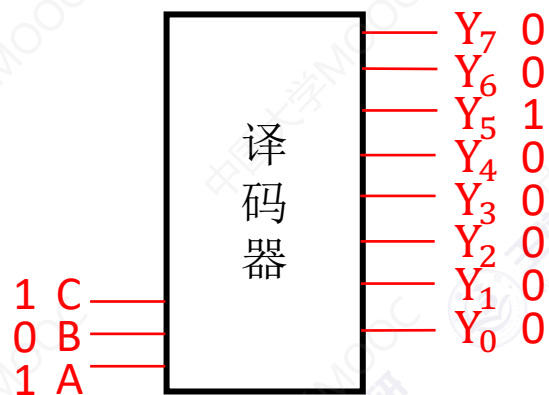

高电平有效

多个“使能”

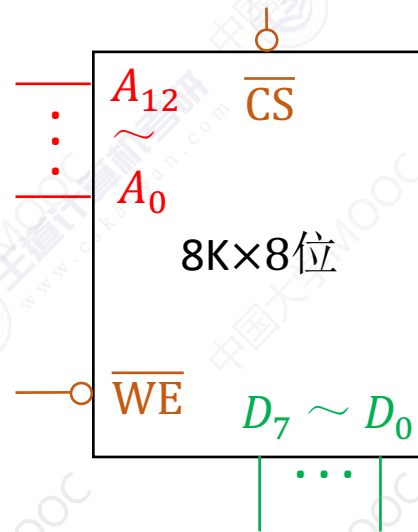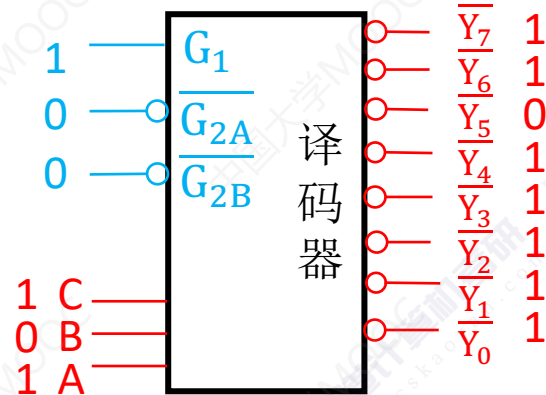

低电平有效

型号
74ls138



¥3.58 包邮



18人付款

信号开关 74LS138 SN74LS138N 解码器/多路分解器 DIP16 IC 芯片


补充：译码器

型号
74ls138


多个“使能”

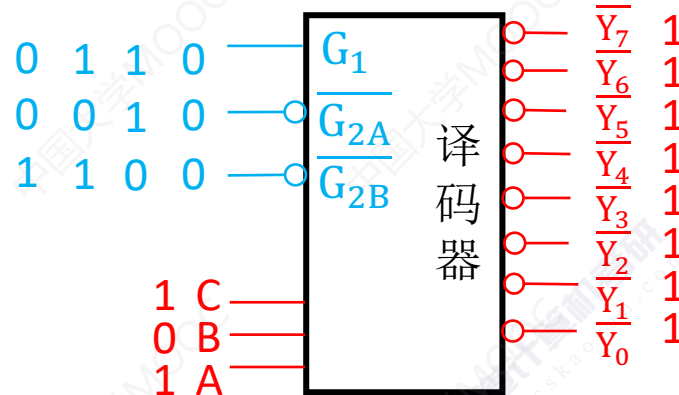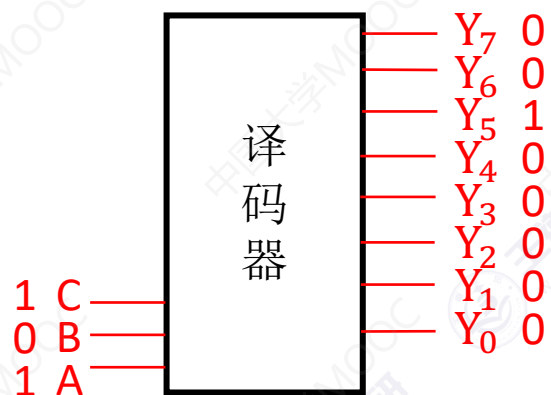


注：CPU可使用译码器的使能端控制片选信号的生效时间

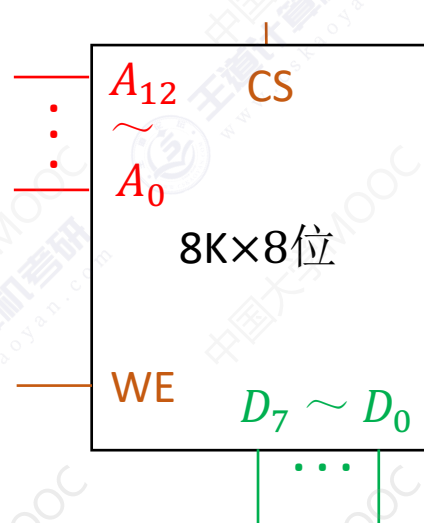

高电平有效

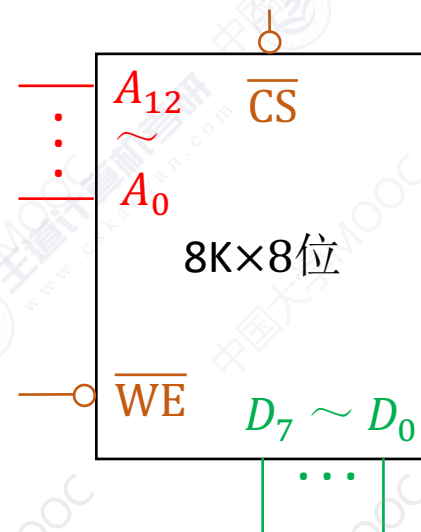

低电平有效

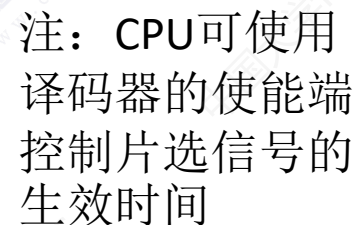

低电平有效



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研